

*Simulation Based Laboratory (SBL)*  
**Lembar Kerja Siswa**

# **Hubungan Tegangan, Arus Dan Hambatan Listrik**




## 1. Tujuan

- Mengenal model eksperimen konsep secara virtual.
- Melatih ketrampilan analisis data dengan Microsoft excel (spreadsheet).
- Menentukan hubungan antara besarnya tegangan listrik dengan kuat arus listrik.
- Menentukan hambatan lampu pijar dengan bantuan Microsoft excel.
- Menggambar grafik dengan bantuan Microsoft excel.

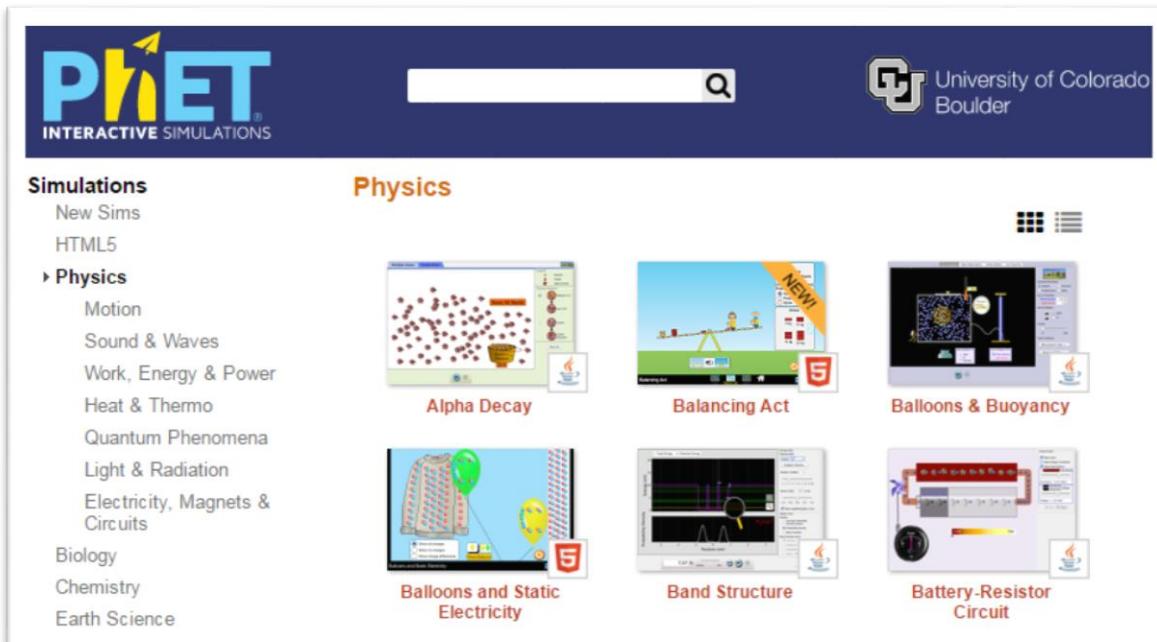
## 2. Bahan/Alat

- Satu unit perangkat computer
- Software simulasi PhET


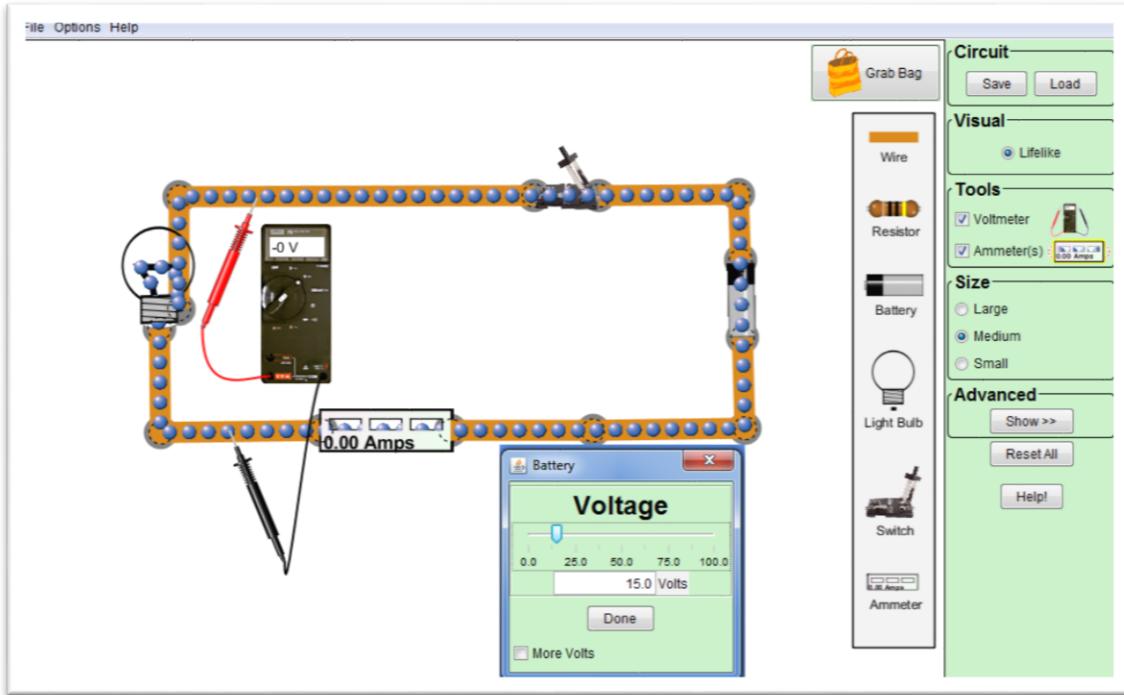
## 3. Langkah-langkah:

- Buka PhET Interactive Simulations.
- Pilih dan jalankan Circuit Construction Kit (DC only).
- Pada papan rangkaian susunlah seperti yang ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.



- d. Lakukan pengukuran arus untuk berbagai variasi nilai tegangan, hitung dan sajikan data tersebut dalam Microsoft excel.

No.	V (volt)	i (ampere)	V/I (volt/ampere)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

- c. Dengan menggunakan Microsoft excel, buatlah grafik hubungan arus dan tegangan pada lampu pijar sesuai Hukum Ohm, pilihlah grafik tipe “scatter chart”

#### 4. Analisis :

- 1) Apa hubungan antara tegangan dan arus?

Semakin ..... tegangan, semakin.....arus mengalir.

- 2) a. Tulis hubungan antara tegangan dan arus secara matematis (hukum ohm).

.....

- b. Berdasarkan pada Hukum Ohm, perbandingan  $V/I$  menyata apa dalam eksperimen ini?

.....

- 3) Rumuskan definisi operasional untuk hambatan itu berdasarkan eksperimen tersebut.

.....

**Kesimpulan** : Kesimpulan apa yang dapat dibuat?

.....

.....