

Simulatio Based Laboratory (SBL)

Hukum Ohm

1. Tujuan


- Menjelaskan hubungan arus dan tegangan
- Membuat grafik hubungan arus dan tegangan
- Siswa mampu merumuskan arus, tegangan, dan resistansi
- Siswa mampu menjelaskan hukum ohm

1. Bahan/Alat


- Satu unit perangkat komputer
- Software* simulasi PhET
- Perangkat lunak *spreadsheet*

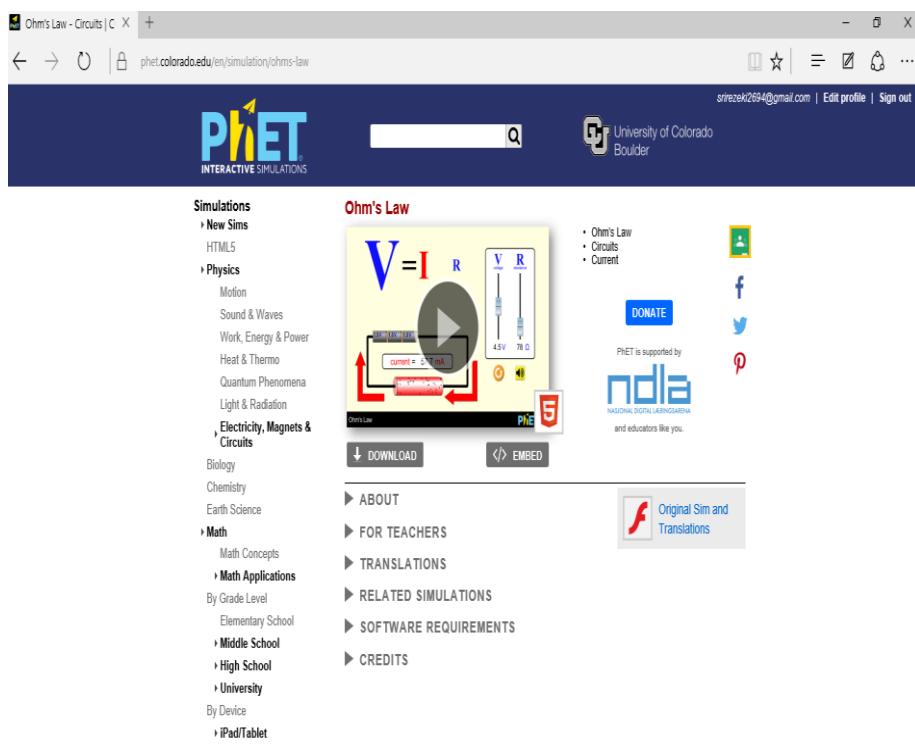2. Prosedur Eksperimen

- Aktifkan perangkat lunak PhET
- Pilihlah simulasi Ohm's Law (Hukum Ohm)



- c. Bukalah simulasi Ohm's Law

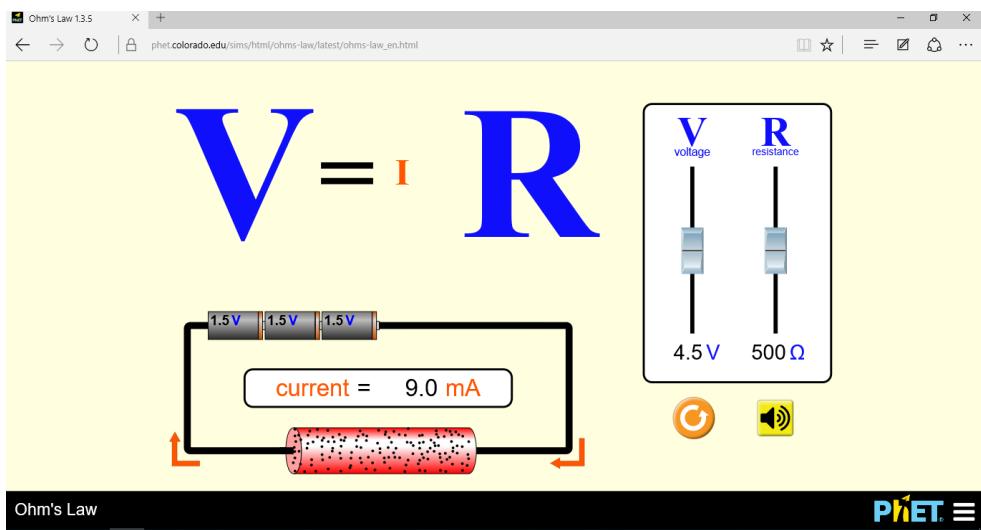

- d. Atur nilai resistor pada 200 Ohm
e. Dengan resistor 200 Ohm, ubah angka di tegangan, catat juga besar arusnya, lakukan lagi dengan mengganti tegangan sebanyak 5 kali
f. Masukkan hasilnya dalam tabel
g. Lakuakn langkah 1 s.d 2 untuk tegangan 5 V

Resistor=200 Ohm

No	Tegangan (V)	Arus (A)
1		
2		
3		
4		
5		

Tegangan= 4 V

No	Resistor (Ohm)	Arus (A)
1		
2		
3		
4		
5		

3. Diskusi

- Pada tegangan 200 V buatlah grafik hubungan arus dan resistor
- Pada hambatan 4 Ohm buatlah grafik hubungan antara tegangan dan arus
- Jelaskan grafik anda menggunakan kata-kata anda sendiri
- Tentukan nilai hambatan berdasarkan hukum Ohm